


# Arquitectura de Computadoras 2013

## Práctico N° 2

Para todos los ejercicios se pide que respeten los nombres de las entidades, entradas y salidas. Representación de datos siempre en *std\_logic* o *std\_logic\_vector*.


Internamente, se les da la libertad para que utilicen el diseño que consideren más adecuado siempre y cuando la salida sea la esperada.

 **Ejercicio 1)** Diseñe una memoria de doble puerto de salida y un puerto de escritura según el diagrama.



**Nota:** el contenido de la memoria en la dirección 0 podría no estar definido, en caso de que la dirección (*ra1* o *ra2*) sea 0, debe retornarse 0. Implemente en VHDL, diseñe un *testbench* adecuado, simule con GHDL y GTKWave.

 **Ejercicio 2)** Diseñe un decodificador según la tabla y el diagrama.




Op	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	Jump	AluOp
000000	1	1	0	0	0	0	0	10
100011	1	0	1	0	0	1	0	00
101011	0	0	1	0	1	0	0	00
000100	0	0	0	1	0	0	0	01
001000	1	0	1	0	0	0	0	00
000010	0	0	0	0	0	0	1	00
Others	-	-	-	-	-	-	-	--

Implemente en VHDL, diseñe un *testbench* adecuado, simule con GHDL y GTKWave.

# Arquitectura de Computadoras 2013


## Práctico N° 2

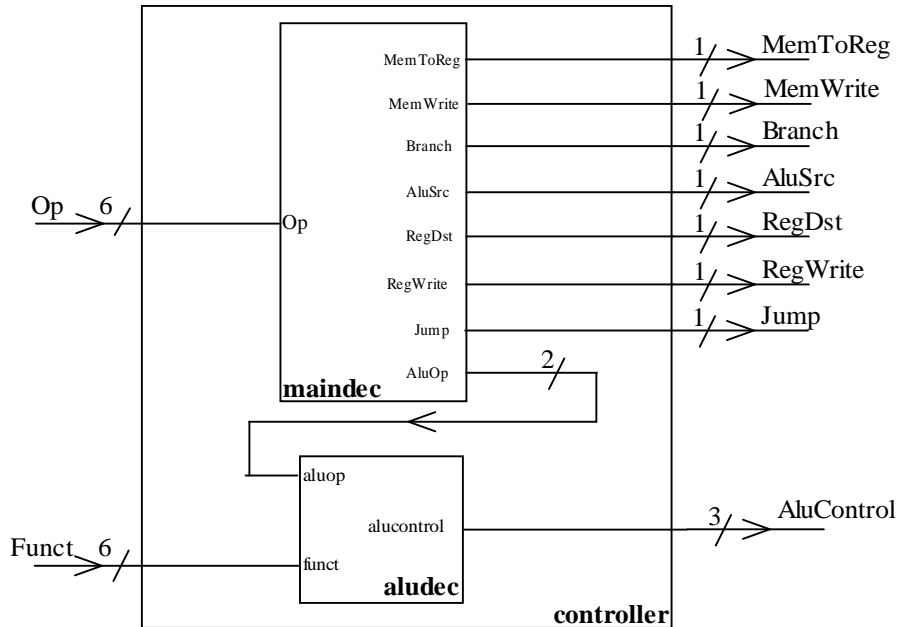**Ejercicio 3)** Diseñe un componente llamado *controller* utilizando los componentes *aludec* (práctico 1) y *maindec* del ejercicio anterior según el diagrama.



Implemente en VHDL, diseñe un *testbench* adecuado, simule con GHDL y GTKWave.

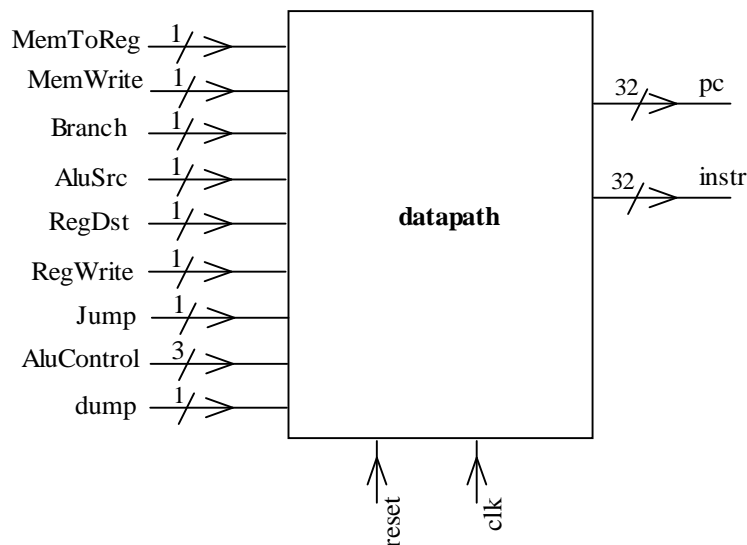
**Ejercicio 4)** Diseñe un componente llamado *datapath*. Respete los nombres de las señales y las conexiones según los diagramas adjuntos.



Deberá reutilizar los componentes *adder*, *flopr*, *mux2*, *imem*, *signext*, *sl2*, *alu* y *dmem* del Práctico 1, sumado al componente *regfile* de este práctico.


# Arquitectura de Computadoras 2013

## Práctico N° 2

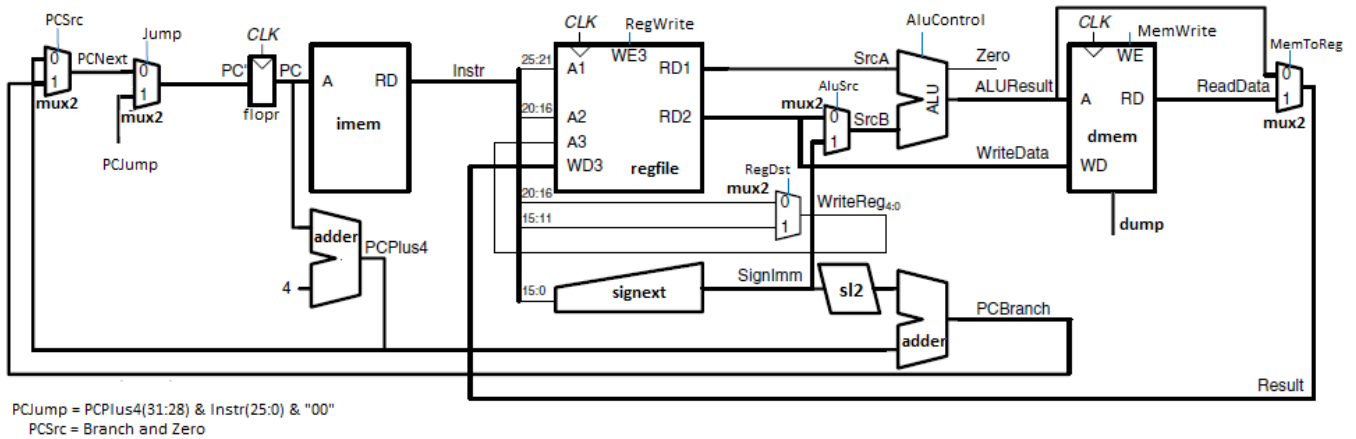

Implemente en VHDL, diseñe un *testbench* adecuado, simule con GHDL y GTKWave.

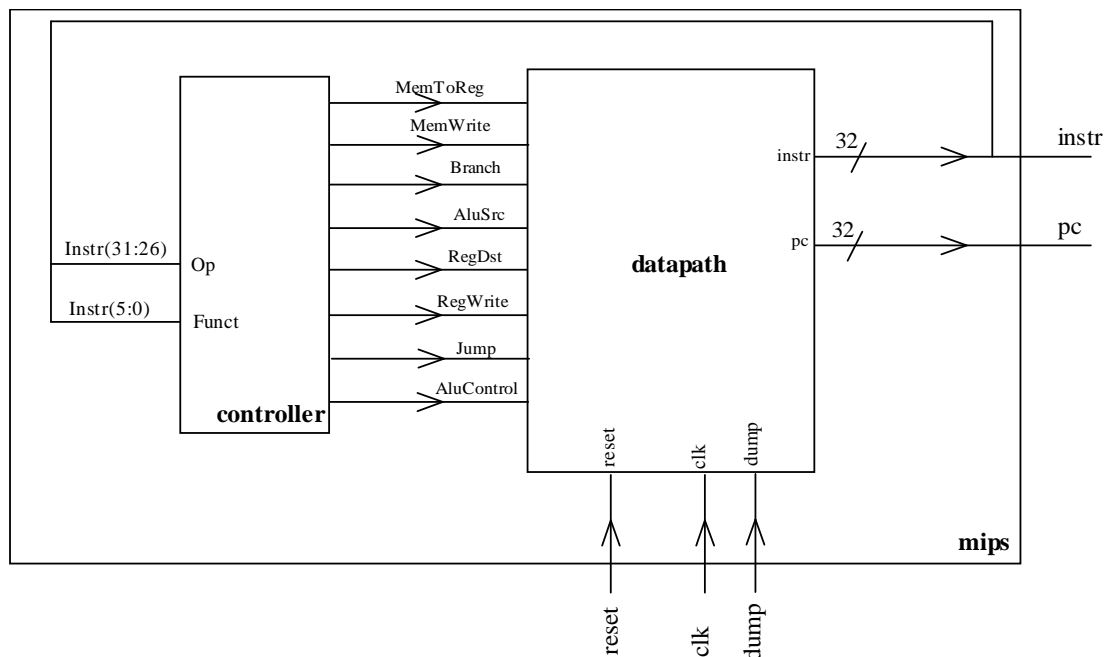Ejercicio 5) Diseñe un módulo llamado *mips* utilizando los componentes *controller* y *datapath* según el diagrama.



Implemente en VHDL, diseñe un *testbench* adecuado, simule con GHDL y GTKWave.